

# 哈爾濱工業大學

# 计算机系统

## 大作业

题    目 Y86-64 顺序处理器的 Verilog 实现

专    业 计算机类

学    号 1160300903

班    级 1603009

学    生 王昭为

指 导 教 师 吴锐

计算机科学与技术学院

2017 年 12 月

# 目 录

<b>第 1 章 任务基本信息</b>	<b>- 3 -</b>
1.1 作业要求	- 3 -
1.2 实验环境与工具	- 3 -
<b>第 2 章 预备知识</b>	<b>- 4 -</b>
2.1 给出 ISA+ 的指令编码设计	- 4 -
2.2 写出指令 IADDQ 在 SEQ 中的计算过程	- 5 -
2.3 使用 IADDQ 指令重写教材图 4-6 中的 SUM 函数	- 6 -
<b>第 3 章 Y86-64 顺序处理器设计</b>	<b>- 7 -</b>
3.1 Y86-64 顺序处理器结构设计	- 7 -
3.2 Y86-64 顺序处理器模块设计（包含 VERILOG 模块接口设计）	- 8 -
<b>第 4 章 设计验证</b>	<b>- 20 -</b>
4.1 仿真验证	- 20 -
4.2 综合（SYNTHESIS）验证（选做，加分项）	- 21 -
<b>第 5 章 总结</b>	<b>- 26 -</b>
5.1 请总结本次实验的收获	- 26 -
5.2 请给出对本次实验内容的建议	- 26 -
<b>参考文献</b>	<b>- 27 -</b>

## 第 1 章 任务基本信息

### 1.1 作业要求

用 Verilog 实现 Y86-64 的顺序结构-SEQ，要求：

- 1、 在现有 Y86-64 ISA 基础上增加 iaddq 指令，即 ISA+；
- 2、 利用一种硬件描述语言如 Verilog，设计能够支持 ISA+的 SEQ；
- 3、 进行模拟验证；
- 4、 进行逻辑综合（选做，加分项目）

提示：可参照“Verilog Implementation of a Pipelined Y86-64 Processor”文档（waside-verilog.pdf），写出 SEQ 的 Verilog 实现。

### 1.2 实验环境与工具

- 1、 Vivado
- 2、 ModelSIM

## 第 2 章 预备知识

(该章满分 30 分)

### 2.1 给出 ISA+ 的指令编码设计

指令	icode 4bit	ifun 4bit	rA 4bit	rB 4bit	valC 64bit
halt	0	0			
nop	1	0			
rrmovq <b>rA,rB</b>	2	0	rA	rB	
irmovq <b>V,rB</b>	3	0	F	rB	V
rmmovq <b>rA,D(rB)</b>	4	0	rA	rB	D
mrmovq <b>D(rB),rA</b>	5	0	rA	rB	D
OPq <b>rA,rB</b>	6	fn	rA	rB	
jXX <b>Dest</b>	7	fn			Dest
cmovxx <b>rA,rB</b>	2	fn	rA	rB	
call <b>Dest</b>	8	0			Dest
ret	9	0			
pushq <b>rA</b>	a	0	rA	F	
popq <b>rA</b>	b	0	rA	F	
iaddq <b>V,rB</b>	c	0	F	rB	V

整数操作指令		
addq	6	0
subq	6	1
andq	6	2
xorq	6	3

分支操作指令			传送指令		
jmp	7	0	rrmovq	2	0
jle	7	1	cmovle	2	1
jl	7	2	cmovl	2	2
je	7	3	cmove	2	3
jne	7	4	cmovne	2	4
jge	7	5	cmovge	2	5
jg	7	6	cmovg	2	6

## 2.2 写出指令 iaddq 在 SEQ 中的计算过程

阶段	通用
	iaddq
取指	$\text{icode:ifun} \leftarrow \text{M1}[\text{pc}]$ $\text{F:rB} \leftarrow \text{M1}[\text{pc}+1]$ $\text{valC} \leftarrow \text{M8}[\text{pc}+2]$ $\text{valP} = \text{pc}+10$
译码	$\text{valA} \leftarrow \text{valC}$ $\text{valB} \leftarrow \text{R}[\text{rB}]$
执行	$\text{valE} \leftarrow \text{valB} + \text{valA}$
访存	
写回	$\text{R}[\text{rB}] \leftarrow \text{valE}$
更新 pc	$\text{pc} \leftarrow \text{valP}$


## 2.3 使用 iaddq 指令重写教材图 4-6 中的 sum 函数

```
sum:
    xorq %rax,%rax
    and %rsi,%rsi
    jmp test
loop:
    mrmovq (%rdi),%r10
    addq %r10,%rax
    iaddq $8,%rdi
    iaddq -$1,%rsi
test:
    jne loop
    ret
```

## 第 3 章 Y86-64 顺序处理器设计

(该章满分 50 分)

### 3.1 Y86-64 顺序处理器结构设计

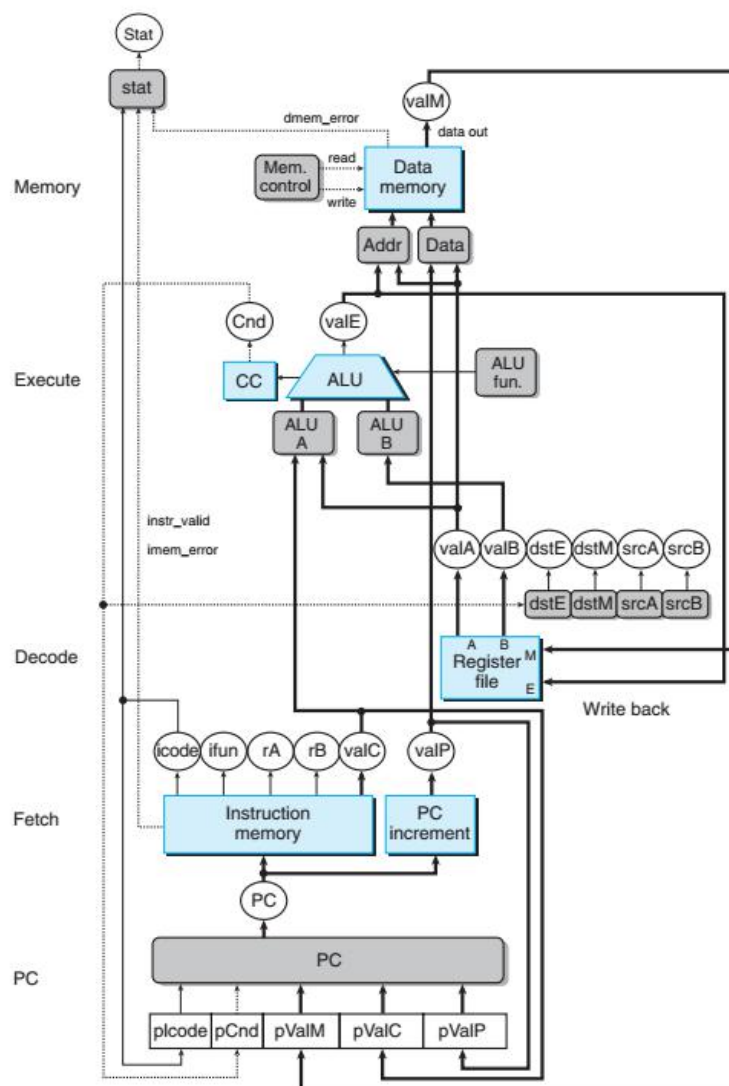

## 3.2 Y86-64 顺序处理器模块设计（包含 Verilog 模块接口设计）

### 3.2.1 时钟控制同步复位寄存器

**1.基本功能说明：**该模块在 reg 型变量的基础上进行了修改和包装，由同步时钟控制输入数据。数据输出为组合逻辑，不需要时钟控制。该模块带有同步复位端 reset，reset 为 1 时且时钟上升沿来临时，寄存器的值将变成 reVal 的值。

**2.主要端口定义：**

in(输入)	寄存器输入
out(输出)	寄存器输出
reset(输入)	同步复位端
reVal(输入)	同步复位值
clock(输入)	时钟
set(输入)	更新寄存器的使能信号

**3. 时钟时序：**

时钟上升沿的时候更新寄存器

**4. 代码：**

```
module cenrreg(in,out,set,reset,reVal,clock);//同步清零的寄存器
    parameter width = 8;//寄存器宽度
    input[width-1:0] in;//更新寄存器的输入
    input set;//更新寄存器的使能信号
    input reset;//复位信号
    input clock;//时钟
    output[width-1:0] out;//寄存器输出
    reg [width-1:0] out;
    input [width-1:0] reVal;
    always@(posedge clock)//时钟上升沿更新
    begin
        if(set)//如果设置为 1
            out <= in;
        if(reset)//如果复位为 1
            out <= reVal;
    end
endmodule
```

### 3.2.2 寄存器文件模块

**1. 基本功能说明：**

1) 该模块模拟 cpu 的寄存器文件，由 clock 时钟控制，reset 信号为同步清零端，当 reset 为 1, 且时钟上升沿来临时，寄存器文件中的所有寄存器都被清零。srcA,srcB, 分别为两个寄存器的标识符，valA,valB 为 srcA, srcB 对应寄存器的值，该输入为组合逻辑，不需要时钟控制。dstE 和 dstM 为两个要更新的寄存器的标识符，更新



的值对应为 valE 和 valM, valE 为执行阶段的计算结果, valM 为访存阶段的结果。rax, rcx, rdx, rdx, rbx, rsp 等寄存器输出端口, 用于在 cpu 处于 STATUS\_MODE 时输出寄存器的值。

2) 对于模块中所用到的参数, 说明如下

valSize: 用于声明 rax 值的位数

regAddr : 用于声明寄存器 id 的位数

IRAX : 用于声明寄存器 id, 其他 15 参数不一一列举

3) 下面语句调用 cenreg 模块声明了 rax 寄存器, 其他 15 个寄存器也是如此

```
cenreg #(64) raxReg(raxData, rax, raxW, reset, 1'b0, clock);
```

## 2.主要端口定义:

srcA(输入)	寄存器读端口
srcB(输入)	寄存器读端口
valA(输出)	寄存器输出
valB(输出)	寄存器输出
dstE(输入)	寄存器写操作地址
dstM(输入)	寄存器写操作地址
valE(输入)	寄存器写操作数据
valM(输入)	寄存器写操作数据
reset(输入)	同步清零
clock(输入)	时钟

## 3.时序说明:

时钟上升沿的时候更新寄存器

## 4. 代码

```
module
registerFile(srcA, srcB, valA, valB, dstE, valE, dstM, valM, reset, clock, rax, rcx, rdx, rbx,
rsp, rbp, rsi, rdi, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14);
//寄存器的 id 位宽, 和寄存器的位宽
parameter valSize = 64;
parameter regAddr = 4;
//规定寄存器参数
parameter IRAX = 4'h0;
parameter IRCX = 4'h1;
parameter IRDX = 4'h2;
parameter IRBX = 4'h3;
parameter IRSP = 4'h4;
parameter IRBP = 4'h5;
parameter IRSI = 4'h6;
parameter IRDI = 4'h7;
parameter IR8 = 4'h8;
parameter IR9 = 4'h9;
parameter IRA = 4'ha;
```

```

parameter IRB = 4'hb;
parameter IRC = 4'hc;
parameter IRD = 4'hd;
parameter IRE = 4'he;
parameter RNONE = 4'hf;
//端口声明
output[valSize-1:0]rax,rcx,rdx,rbx,rsi,r8,r9,r10,r11,r12,r13,r14;
input[regAddr-1:0] srcA;
input[regAddr-1:0] srcB;
output[valSize-1:0]valA;
output[valSize-1:0]valB;
input[regAddr-1:0]dstE;
input[regAddr-1:0]dstM;
input[valSize-1:0]valE;
input[valSize-1:0]valM;
input reset;
input clock;
//声明寄存器输入数据端

wire[valSize-1:0]raxData,rbxData,rcxData,rdxData,rsiData,rdiData,
r8Data,r9Data,r11Data,r12Data,r13Data,r14Data,r10Data;
//声明寄存器写信号
wire
raxW,rbxW,rcxW,rdxW,rsiW,rdiW,r8W,r9W,r10W,r11W,r12W,r13W,r14W;
//调用 cenrreg 模块声明 15 个寄存器
cenrreg #(64) raxReg(raxData,rax,raxW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rbxReg(rbxData,rbx,rbxW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rcxReg(rcxData,rcx,rcxW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rdxReg(rdxData,rdx,rdxW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rspReg(rspData,rsp,rspW,reset,64'b1000,clock);
cenrreg #(64) rbpReg(rbpData,rbp,rbpW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rsiReg(rsiData,rsi,rsiW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rdiReg(rdiData,rdi,rdiW,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) r8Reg(r8Data,r8,r8W,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) r9Reg(r9Data,r9,r9W,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) raReg(r10Data,r10,r10W,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rbReg(r11Data,r11,r11W,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rcReg(r12Data,r12,r12W,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) rdReg(r13Data,r13,r13W,reset,64'b0,clock);
cenrreg #(64) reReg(r14Data,r14,r14W,reset,64'b0,clock);
//选择 valA 的值
assign valA = srcA==IRAX ? rax:
              srcA==IRDY ? rdx:
              srcA==IRCX ? rcx:
              srcA==IRBX ? rbx:
              srcA==IRSP ? rsp:
              srcA==IRBP ? rbp:

```

```
srcA==IRSI ? rsi:
srcA==IRDI ? rdi:
srcA==IR8 ? r8:
srcA==IR9 ? r9:
srcA==IRA ? r10:
srcA==IRB ? r11:
srcA==IRC ? r12:
srcA==IRD ? r13:
srcA==IRE ? r14:
0;
//选择 valB 的值
assign valB = srcB==IRAX ? rax:
srcB==IRDX ? rdx:
srcB==IRCX ? rcx:
srcB==IRBX ? rbx:
srcB==IRSP ? rsp:
srcB==IRBP ? rbp:
srcB==IRSI ? rsi:
srcB==IRDI ? rdi:
srcB==IR8 ? r8:
srcB==IR9 ? r9:
srcB==IRA ? r10:
srcB==IRB ? r11:
srcB==IRC ? r12:
srcB==IRD ? r13:
srcB==IRE ? r14:
0;
//对寄存器写的输入端赋值
assign raxData = dstM == IRAX ? valM:valE;
assign rdxData = dstM == IRDX ? valM:valE;
assign rcxData = dstM == IRCX ? valM:valE;
assign rbxData = dstM == IRBX ? valM:valE;
assign rspData = dstM == IRSP ? valM : valE;
assign rbpData = dstM == IRBP ? valM : valE;
assign rsiData = dstM == IRSI ? valM : valE;
assign rdiData = dstM == IRDI ? valM : valE;
assign r8Data = dstM == IR8 ? valM : valE;
assign r9Data = dstM == IR9 ? valM : valE;
assign r10Data = dstM == IRA ? valM : valE;
assign r11Data = dstM == IRB ? valM : valE;
assign r12Data = dstM == IRC ? valM : valE;
assign r13Data = dstM == IRD ? valM : valE;
assign r14Data = dstM == IRE ? valM : valE;
//对寄存器写的使能端赋值
assign raxW = dstM == IRAX | dstE == IRAX;
assign rcxW = dstM == IRCX | dstE == IRCX;
assign rdxW = dstM == IRDX | dstE == IRDX;
```

```

    assign rbxW = dstM == IRBX | dstE == IRBX;
    assign rspW = dstM == IRSP | dstE == IRSP;
    assign rbpW = dstM == IRBP | dstE == IRBP;
    assign rsiW = dstM == IRSI | dstE == IRSI;
    assign rdiW = dstM == IRDI | dstE == IRDI;
    assign r8W = dstM == IR8 | dstE == IR8;
    assign r9W = dstM == IR9 | dstE == IR9;
    assign r10W = dstM == IRA | dstE == IRA;
    assign r11W = dstM == IRB | dstE == IRB;
    assign r12W = dstM == IRC | dstE == IRC;
    assign r13W = dstM == IRD | dstE == IRD;
    assign r14W = dstM == IRE | dstE == IRE;
endmodule

```

### 3.2.3 内存芯片模块

#### 1. 基本功能说明:

1) 该模块为内存中的一个内存芯片。它有两个既可以读又可以写的端口，地址输入分别为 `addrA`，`addrB`，写的使能端分别为 `wEnA`，`wEnB`，写的数据输入分别为 `wDataA`，`wDataB`。

2) 在本模块中用到了几个参数，它们的作用如下

`WORDSIZE` : 声明访存时地址和数据的长度

`WORDNUM` : 声明 `ram` 中的字节数

`ADDRSIZE` : 声明 `ram` 中字节的地址长度

3) 时钟下降沿同步控制数据的输入输出，如果 `wEnA` 有效则写入 `wDataA`，如果 `rEnA` 有效则读出 `addrA` 的内容。端口 `B` 与端口 `A` 完全相同。

```

always@(negedge clock)
begin
    if(wEnA)
        begin
            mem[addrA] <= wDataA;
        end
    if(rEnA)
        begin
            rDataA <= mem[addrA];
        end
end

```

#### 2. 时序说明:

时钟下降沿的时候更新寄存器

#### 3. 代码:

//随机访问存储器，模拟内存中的一个内存芯片

```
module
```

```
ram(clock,addrA,wEnA,wDataA,rEnA,rDataA,addrB,wEnB,wDataB,rEnB,rDataB);
```

```
//声明字长，芯片的字节数，字节的地址
```

```

parameter WORDSIZE = 8;
parameter WORDNUM = 512;
parameter ADDRSIZE = 9;
//输入输出端口声明
//有两个既可以读又可以写的端口，地址输入分别为 addrA, addrB, 写的使能
端分别为 wEnA, wEnB, 写的数据输入分别为 wDataA,wDataB。
//读的使能端分别为 rEnA, rEnB, 读的输入分别为 rDataA, rDataB
input clock;
input [ADDRSIZE-1:0] addrA;
input [WORDSIZE-1:0] wDataA;
input wEnA;
input rEnA;
output [WORDSIZE-1:0] rDataA;
reg [WORDSIZE-1:0]rDataA;
input [ADDRSIZE-1:0] addrB;
input [WORDSIZE-1:0] wDataB;
input wEnB;
input rEnB;
output [WORDSIZE-1:0]rDataB;
reg[WORDSIZE-1:0]rDataB;
reg[WORDSIZE-1:0]mem[WORDNUM-1:0];
//时钟下降沿时进行数据的读写
always@(negedge clock)
begin
    if(wEnA)
        begin
            mem[addrA] <= wDataA;
        end
    if(rEnA)
        begin
            rDataA <= mem[addrA];
        end
    end
always@(negedge clock)
begin
    if(wEnB)
        begin
            mem[addrB] <= wDataB;
        end
    if(rEnB)
        begin
            rDataB <= mem[addrB];
        end
    end
end
endmodule

```

### 3.2.4 内存模块

#### 1. 基本功能说明:

module myMerory(maddr,wenable,wdata,renable,rdata,m\_ok,iaddr,instr,i\_ok,clock);

1) 模块声明如上, 该模块为计算机内存, 用于存储数据和指令, 使用小字端法储存, 该模块有两个端口, 分别是数据读写端口和指令读取端口。maddr 指明数据读写的地址, wenable 为 1 时为写操作, renable 为 1 时为读操作, wdata 为写数据, rdata 为读的数据, m\_ok 用于表明数据内存访问是否错误, iaddr 为指令访存的地址, instr 为读取的指令, i\_ok 用于表明指令访存是否错误, clock 为时钟。

2) 该内存的实现调用了 ram 模块, 用 16 个 ram 模块组成内存。所以在访存和读取的时候需要从不同的 ram 块中读取一个个字节然后把它们拼接在一起

对内存芯片的声明如下:

```
ram #(8,memsize/16,60)
```

```
bank0(clock,addrI0,1'b0,8'b0,1'b1,outI0,addrD0,dwEn0,inD0,renable,outD0);
```

下面用数据访存为例说明内存的读写模式:

```
wire[7:0] ib0,ib1,ib2,ib3,ib4,ib5,ib6,ib7,ib8,ib9;
```

首先声明了 10 个 8 位的 wire 型变量, 分别用于从不同的 ram 获得一个字节的数。然后组合在一起形成 instr (指令) ib0 为地址的最低一个字节, ib1 为地址的第二低的字节, 依此类推。

iaddr 的后四位指明了第一个内存芯片(bank)的 id, 前 60 位为要读取的字节在内存芯片中的地址, iipl 为 iindex 的下个地址。对于不同的 bank 和 ibid 其字节地址有可能是 iipl, 有可能是 iindex, 例如当 ibid=4'h15 时, 对于 bank15, 其访存地址为 iindex, 而对于 bank0,bank1,bank2.....bank8 其访存地址都是 iipl。

```
wire[3:0] ibid = iaddr[3:0];
```

```
wire[59:0] iindex = iaddr[63:4];
```

```
wire[59:0] iipl = iindex+1;
```

在代码中还声明了 15 个 wire 型变量, 用于输出 bank 的指令输出, 之后 ib0 到 ib9 会根据 ibid 选择出正确 bank 的输出。

```
wire[7:0]
```

```
outI0,outI1,outI2,outI3,outI4,outI5,outI6,outI7,outI8,outI9,outI10,outI11,outI12,outI13,
outI14,outI15;
```

以 ib0 为例, 说明选择逻辑的思路

当 ibid 为 0 时, 访问的第一个 bank 是 bank0, 所以指令的最低位 ib0 应该是 outI0, 显然当 ibid 为 x 时, 第一个访问的 bank 是 bankx, 指令的最低位 ib0 就应该是 outIx

```
assign ib0 = !i_ok ? 0 :
```

```
    ibid == 0 ? outI0 :
```

```
    ibid == 1 ? outI1 :
```

```
    ibid == 2 ? outI2 :
```

```
    ibid == 3 ? outI3 :
```

```
    ibid == 4 ? outI4 :
```

```
    ibid == 5 ? outI5 :
```

```
    ibid == 6 ? outI6 :
```

```
    ibid == 7 ? outI7 :
```

```

    ibid == 8 ? outI8 :
    ibid == 9 ? outI9 :
    ibid == 10 ? outI10 :
    ibid == 11 ? outI11 :
    ibid == 12 ? outI12 :
    ibid == 13 ? outI13 :
    ibid == 14 ? outI14 :
    outI15;

```

ibx 都选择完成之后，对 10 个 ibx 进行组合，组合方式如下，形成 instr 输出。

```

    assign    instr[7:0] = ib0;
    assign    instr[15:8] = ib1;
    assign    instr[23:16] = ib2;
    assign    instr[31:24] = ib3;
    assign    instr[39:32] = ib4;
    assign    instr[47:40] = ib5;
    assign    instr[55:48] = ib6;
    assign    instr[63:56] = ib7;
    assign    instr[71:64] = ib8;
    assign    instr[79:72] = ib9;

```

另外 i\_ok 还要判断内存访问是否越界

```
    assign i_ok = (iaddr+9)<memsize;
```

整个访存过程如上所述

3) 代码的输入格式:由于代码输入到内存当中时要保证格式是：

icode ifun rA rB valC,的格式，其中 valC 为小字端法。参考 ram 在输入的时候 idata 的低位写在小地址，所以输入的时候 icode ifun 在低位，rA, rB 次之，valC 在最高位。故输入格式为 valC rArB icodeifun。

## 2. 时序说明:

时钟下降沿的时候更新寄存器

## 3. 代码:

由于这部分得代码过于冗长，详细代码见附录。

### 3.2.5split 模块

#### 1. 主要功能说明:

该模块主要用于对指令的第一个字节进行切割，获得指令码和功能码。指令码是该字节的高四位，功能码是该字节的低四位。

#### 2. 端口说明

code(输入)	用于输入第一字节
icode(输出)	指令码
ifun(输出)	功能码

## 3. 代码

```

//Fetch stage
//split the code into icode and ifun
//get the ifun and icode

```

```

module split(code, icode, ifun);
    input[7:0]code;
    output[3:0]icode;
    output[3:0]ifun;
    assign icode = code[7:4];
    assign ifun = code[3:0];
endmodule

```

### 3.2.6 align 模块

#### 1. 基本功能说明:

该模块主要用于获得 rA, rB, valC, 输入 code 为指令的后 9 个字节, 然后对 9 个字节进行切割, 低 4 位是 srcB, 第 7 到 4 位是 srcA, 根据 needRegids 是否为真选择不同位成为 valC。

#### 2. 端口声明

code(input)	输入的 9 字节指令
rA(output)	寄存器 id
rB(output)	寄存器 id
valC(output)	立即数
needRegids(input)	是否需要寄存器

#### 3. 时序说明:

该模块不受始终控制

#### 4. 代码

```

module align(code, rA, rB, valC, needRegids);
    input[71:0]code;
    input needRegids;
    output[3:0]rA;
    output[3:0]rB;
    output[63:0]valC;
    assign rB = code[3:0];
    assign rA = code[7:4];
    assign valC = needRegids?code[71:8]: code[63:0];
endmodule

```

### 3.2.7 valP 计算模块

#### 1. 基本功能说明

该模块可以根据是否需要寄存器, 是否需要 valC, 和当前 pc 值计算 valP。needRedigs 表示是否需要寄存器, needValC 表示是否需要 valC, 根据这两个信号再 pc 上加上一定数字获得 valP。

#### 2. 端口说明

pc(input)	当前 pc
needRegids(input)	表明是否需要寄存器
needValC(input)	表明是否需要 valC
valP(output)	valP



**3. 时序说明:**

该模块不受时钟控制。

**4. 代码**

```
//用于计算 valP 的模块
//根据当前的 pc, needRegids 和 needValC, 计算出 valP
module pc_increment(pc, needRegids, needValC, valP);
    input[63:0] pc;
    input needRegids;
    input needValC;
    output[63:0] valP;
    assign valP = pc+1+needRegids+8*needValC;
endmodule
```

**3.2.8alu 模块**

**1. 基本功能说明:** 该模块为计算模块, 可以进行加、减、与、异或四种操作, 输出 valE, 并获得 newCC。newCC 用于更新 CC 寄存器

**2. 端口说明**

<b>aluA(input)</b>	第一个计算的数字
<b>aluB(input)</b>	第二个计算的数字
<b>ifun(input)</b>	指令码
<b>valE(output)</b>	计算结果
<b>newCC(output)</b>	新产生的 CC 值

**3. 时序控制:**

该模块不需要时钟控制

**4. 代码:**

```
//Execute Stage
//ALU
//可以进行 and, sub, add, xor 四中操作, 得到 valE 和 newCC
module alu(aluA, aluB, ifun, valE, newCC);
    //设定四种计算的编码
    parameter ALUADD = 4'h0;
    parameter ALUSUB = 4'h1;
    parameter ALUAND = 4'h2;
    parameter ALUXOR = 4'h3;
    input[63:0] aluA;
    input[63:0] aluB;
    input[3:0] ifun;
    output[63:0] valE;
    output[2:0] newCC;
    //计算 valE
    assign valE = ifun==ALUADD ? aluA+aluB:
```

```

        ifun==ALUSUB ? aluB-aluA:
        ifun==ALUAND ? aluB&aluA:
        aluB^aluA;
    //设置 newCC
    assign newCC[2] = (valE==0);
    assign newCC[1] = valE[63];
    assign                                newCC[0]                                =
(aluA[63]==aluB[63])&(valE[63]!=aluB[63])&(ifun==ALUADD) ? 1:

(aluA[63]!=aluB[63])&(aluB[63]!=valE[63])&(ifun==ALUSUB) ? 1:
        0;
endmodule

```

### 3.2.9 条件码寄存器

#### 1. 主要功能说明:

该模块主要储存条件码，newCC是输入的新的CC值。reset是复位，复位值为3'h100。clock为时钟。setCC是更新CC的控制码。

#### 2. 端口声明

newCC(input)	新的 cc
cc(output)	当前的 cc 值
setCC(input)	更新 cc 的控制码
reset(input)	复位 cc
clock(input)	时钟

#### 3. 时序说明:

当时钟上升沿来临时更新寄存器。

#### 4. 代码:

```

//条件码寄存器，用于更新条件码
module CC(newCC,cc,setCC,reset,clock);
    output[2:0] cc;
    input[2:0] newCC;
    input setCC;
    input reset;
    input clock;
    cenrreg #(3)ccReg(newCC,cc,setCC,reset,3'b100,clock);
endmodule

```

### 3.2.10 cond 模块

#### 1. 主要功能说明

该模块主要用来计算 cond 码，用来判断 jXX 指令是否进行转跳，comxx 是否进行传递。根据指令功能码 ifun，当前状态码 cc 计算出 Cnd 并输出

#### 2. 端口说明

ifun	指令功能码
------	-------

cc	当前寄存器状态
Cnd	跳转判断

```

module cond(ifun, cc, Cnd);
    //设定功能的编码
    parameter C_YES = 4'h0;
    parameter C_LE = 4'h1;
    parameter C_L = 4'h2;
    parameter C_E = 4'h3;
    parameter C_NE = 4'h4;
    parameter C_GE = 4'h5;
    parameter C_G = 4'h6;
    input[3:0] ifun;
    input[2:0] cc;
    output Cnd;
    //将条件码分开
    wire zf = cc[2];
    wire sf = cc[1];
    wire of = cc[0];
    //计算 Cnd
    assign Cnd = (ifun==C_YES) |
        ifun==C_LE & ((sf^of) | zf) |
        (ifun == C_L & (sf^of)) |
        ifun==C_E & zf |
        ifun==C_NE & ~zf |
        ifun==C_GE & (~sf^of) |
        ifun==C_G & ((~sf^of)&~zf);
endmodule

```

### 3.2.11 seq+模块

#### 1. 主要功能说明

该模块是 `cpu-seq+`，该模块调用了上述的 10 个模块，来组成了 `seq` 中的寄存器和部分组合逻辑，另外还有大量的组合逻辑。

#### 2. 端口说明

mode(input)	用于控制 cpu 的模式
stat(output)	用于输出 cpu 的状态
odata(output)	用于输出寄存器或内存的值
udaddr(input)	输入或者输出的地址
idata(input)	输入的值
clock(input)	时钟

### 3. cpu 模式说明

模式	功能	编码
run	cpu 正常运行的模式	000
reset	重置 cpu 中的寄存器	001
download	对内存进行输入	010
upload	查看内存的值	011
status	查看寄存器文件的值	100

### 4. cpu 状态说明

状态	功能	编码
SAOK	cpu 正常状态	00
SHLT	cpu 停机状态	01
SADR	cpu 数据访存错误	10
SINS	cpu 指令访存错误	11

## 第 4 章 设计验证

### (该章满分 20 分)

#### 4.1 仿真验证

仿真波形如下

测试指令为

```
iaddq $3,%rax
```

```
rrmovq %rax,%rcx
```

```
halt
```


机器码为：

```
0cf0_0000_0000_0000_0003
```


```
2001_0000_0000_0000_0000
```

(不足 8 的倍数用 halt 指令补齐)

3 条指令执行之后，rax 将为 3，rcx 将为 3，cpu 状态为停机状态。

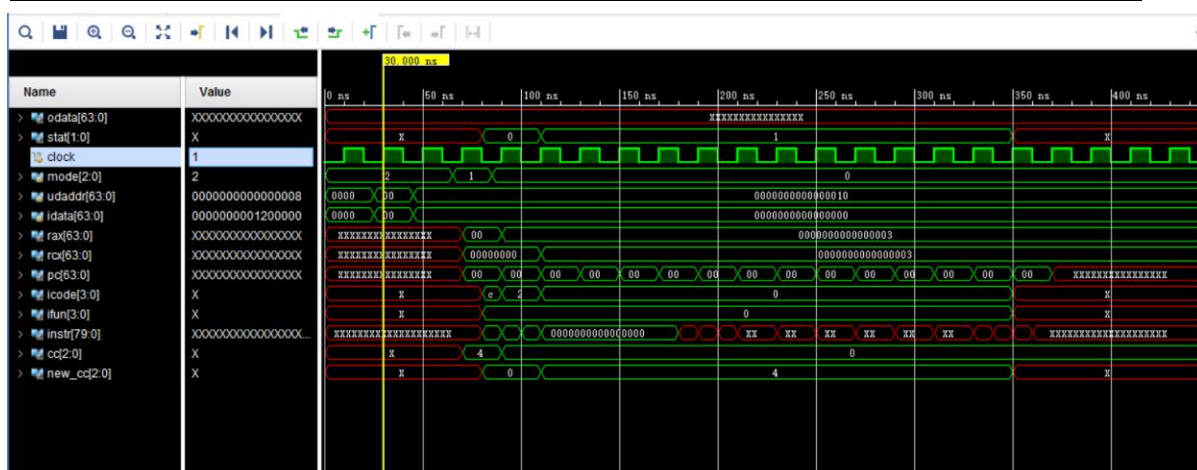

 可以看到在 90ns 时, 时钟上升沿来临, 然后 rax 寄存器 (第 7 行波形) 被更新为 3, 110ns 时时钟上升沿来临 rcx 寄存器 (第 8 行波形) 被更新为 3, 然后 cpu 读取下一条指令 (halt), cpu 进入停机状态 (cpu 状态为第二行波形) (状态代码为 1)



## 4.2 综合 (synthesis) 验证 (选做, 加分项, 最多加分值为作业项总成绩的 5 分, 作业项分值加满为止)

### 1. 约束文件


```
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {addr[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {addr[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {mode[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {mode[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {mode[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {odata[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {stat[1]}]
```

```

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {stat[0]}]
set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {addr[1]}]
set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports {addr[0]}]
set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports {mode[2]}]
set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {mode[1]}]
set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {mode[0]}]
set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports {odata[7]}]
set_property PACKAGE_PIN G4 [get_ports {odata[6]}]
set_property PACKAGE_PIN G3 [get_ports {odata[5]}]
set_property PACKAGE_PIN J4 [get_ports {odata[4]}]
set_property PACKAGE_PIN H4 [get_ports {odata[3]}]
set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports {odata[2]}]
set_property PACKAGE_PIN J2 [get_ports {odata[1]}]
set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports {odata[0]}]
set_property PACKAGE_PIN K1 [get_ports {stat[1]}]
set_property PACKAGE_PIN H6 [get_ports {stat[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clock]
set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports clock]

```

## 2. 端口说明

 

所绑管脚如图所示,1 区域的灯用于输出寄存器文件中某个寄存器的后 8 位的输出。

2 区域的一个输入为时钟,

3 区域的 3 个输入为 cpu 模式,不同输入对应的模式如下表

模式	功能	编码
run	cpu 正常运行的模式	000
reset	重置 cpu 中的寄存器	001
download	对内存进行输入	010
upload	查看内存的值	011
status	查看寄存器文件的值	100

4 区域的两个管脚是地址控制端口。端口为 00 时对应的地址是 64'h0, 端口为 01 时对应的地址为 64'h0000\_0000\_0000\_0008。每次加 8 一次类推。输入指令的时候,

将端口设为 00 会输入 64'h0000\_0000\_0000\_0000 到 64'h0000\_0000\_0000\_0007 的指令。当端口设为 01 会输入 64'h0000\_0000\_0000\_0008 到 64'h0000\_0000\_0000\_000f 的指令。

区域 5 是输出 cpu 的状态

状态	功能	编码
SAOK	cpu 正常状态	00
SHLT	cpu 停机状态	01
SADR	cpu 数据访存错误	10
SINS	cpu 指令访存错误	11

## 5. 综合顶层模块

```

module seq_synthesis(mode,stat,clock,addr,odata);
input[2:0]mode;
output[1:0]stat;
input clock;
input[1:0]addr;
output[7:0]odata;
wire[63:0] idata;
wire[63:0] udaddr;
wire[63:0]data;
assign odata = data[7:0];
seq mySeq(mode,stat,data,udaddr,idata,clock);
assign udaddr = addr == 2'b00 ? 64'h0000_0000_0000_0000:
                        addr == 2'b01 ? 64'h0000_0000_0000_0008:
                        64'h0;
assign idata = addr== 2'b00 ? 64'h0000_0000_0003_f0c0:
                addr== 2'b01 ? 64'h0000_0000_0120_0000:
                addr==2'b10?
                64'h0000_0000_0000_0000:64'h0000_0000_0003_f0c0;
endmodule

```

## 6. 端口说明

mode(input)	控制 cpu 的模式
stat(output)	输出 cpu 的状态
odata(output)	输出 cpu 寄存器的状态
addr(input)	输入地址
clock	时钟

## 7. 输入指令

```



iaddq $3,%rax
rrmovq %rax,%rcx
halt

```

  
## 8. 测试

一开始先输入指令，将 mode 拨到 2 输入指令的模式，将地址管脚分别拨到 00 (0x0) 和 01 (0x8)，同时拨动时钟管脚输入指令。





 指令执行后如下图，之后将 mode 拨到 1（resetting 模式），拨动一次时钟之后，cpu 中的所有 reg 型变量都会置零。




然后 mode 拨到 0（running 模式），拨动时钟，cpu 开始运行，运行之后的状态如下图：






可以看到执行完三条执行之后 cpu 的状态变成了 01，代表停机指令，即运行 halt 指令的结果。

 将 mode 设置为 4，用来查看寄存器的值，然后地址设置为 0，8 个灯将表示 rax 的低 8 位，可以发现 rax 的值已经为 3。



之后拨动地址端口为 01(对应%rcx)，发现%rcx 的值也为 3。

 

## 第 5 章 总结

### 5.1 请总结本次实验的收获

本次大作业，自学了 verilog 语言和 vivado 的使用，从写代码，到仿真和综合，花了很大的力气，感觉自己已经基本掌握了 fpga 编程的流程。

### 5.2 请给出对本次实验内容的建议

无

## 参考文献

**为完成本次实验你翻阅的书籍与网站等**

- [1] 《深入理解计算机系统》，作者 Randal E. Bryant、David R. O'Hallaron, 2016-11-15
- [2] Randal E,Bryant & David R.O'Hallaron.cs:app3e Web Site ARCH:VLOG Verilog Implementation of a Pipelined Y86 Processor.December 29.2014